

Deney No	:
Deneyin Adı	: Seri ve Paralel Bağlı Devreler
DeneySEL Metot	: Gözlem Yapma
Araç ve Gereçler	: Düzlem Tahta, Bağlantı Kablosu (2 m), Pil (4 adet), Duy (4 adet), Anahtar (2 adet), Ampul (3 adet)

Deneyin Yapılışı :

Basit bir elektrik devresi, elemanları, seri ve paralel bağlama hakkında kısa bilgiler verilebilir.

